



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Московский государственный технический университет  
имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

---

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Компьютерные системы и сети»

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ «09.03.01 Информатика и вычислительная техника»

---

## ОТЧЕТ по лабораторной работе № 2

**Название:** «Проектирование цифровых устройств на основе ПЛИС»

**Дисциплина:** «Основы проектирования устройств ЭВМ»

**Вариант № 19**

Студент ИУ6-62Б  
(Группа)

\_\_\_\_\_  
(Подпись, дата)

А.Е.Медведев  
(И. О. Фамилия)

Преподаватель

\_\_\_\_\_  
(Подпись, дата)

С.В. Ибрагимов  
(И. О. Фамилия)

2022 г.

## Цель работы

Закрепление на практике теоретических сведений, полученных при изучении методики проектирования цифровых устройств на основе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС), получение необходимых навыков работы с системой автоматизированного проектирования ISE WebPack устройств на основе ПЛИС фирмы Xilinx, изучение аппаратных и программных средств моделирования, макетирования и отладки устройств на основе ПЛИС.

## Данные по варианту

Таблица 1 – Таблица данных по вариантам

Набор	State0	State1	State2	State3
XC3S200	11	00	01	10

## Задание 1.

Выполнить кодирование состояний автомата в соответствии с индивидуальным вариантом. Функциональная схема разрабатываемого устройства показана на рисунке 1.

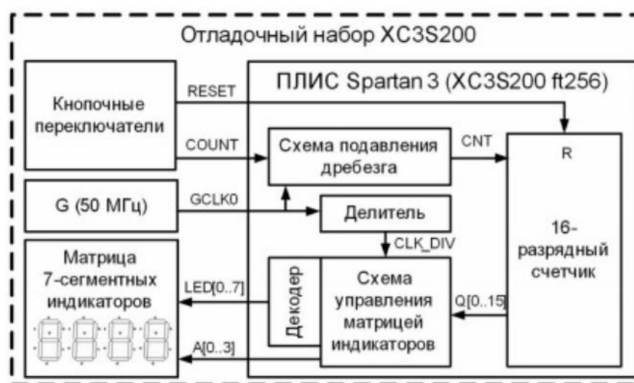


Рисунок 1 – Функциональная схема разрабатываемого устройства

Диаграмма состояний автомата подавления дребезга представлена на рисунке 2.

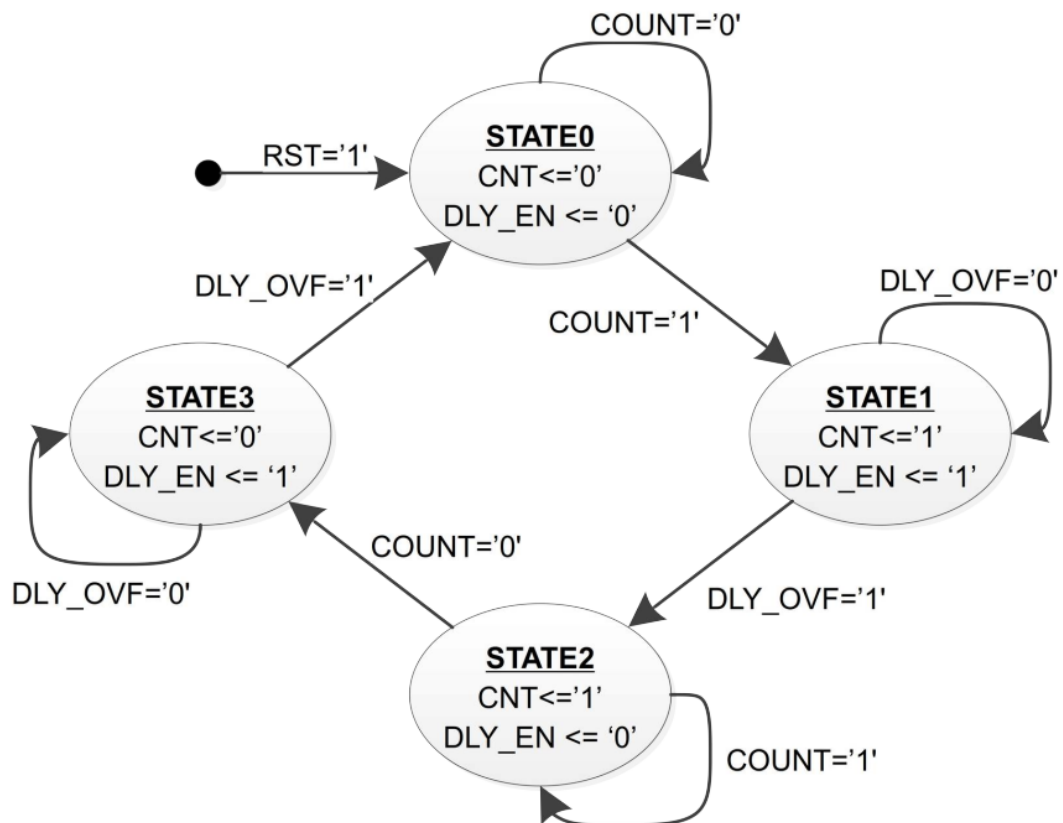


Рисунок 2 – Диаграмма состояний автомата подавления дребезга

Функциональная схема устройства показана на рисунке 3.

 


Рисунок 3 – Функциональная схема устройства

Таблица 2 – Таблица выходов

Состояние	State0	State1	State2	State3
Двоичный код состояния	11	00	01	10
CNT	0	1	1	0
DLY_EN	0	1	0	1

Найдём функции для сигналов CNT и DLY\_EN.

$$\text{CNT} = \overline{S(1)}$$

$$\text{DLY\_EN} = \overline{S(0)}$$

Таблица 3 – Сигналы SN(\*) и D\*

COUNT	DLY_OVF	S1(t)	S0(t)	S1(t+1)	S0(t+1)	SN(1)	SN(0)	Описание события
0	x	1	1	1	1	1	1	Ожидание нажатия кнопки
1	x	1	1	0	0	0	0	Нажатие кнопки
x	0	0	0	0	0	0	0	Ожидание окончания счета
x	1	0	0	0	1	0	1	Конец счета
1	x	0	1	0	1	0	1	Ожидание отпускания
0	x	0	1	1	0	1	0	Отпускание кнопки
x	0	1	0	1	0	1	0	Ожидание окончания счета
x	1	1	0	1	1	1	1	Конец счета

Найдём минимальные булевы функции для сигнала SN через карты карно.

Таблица 4 – Карты карно для SN(1) и SN(0)

		COUNT / DLY_OVF			
		00	01	11	10
S(1) / S(0)	00	0	0	0	0
	01	1	1	0	0
	11	1	1	0	0
	10	1	1	1	1

		COUNT / DLY_OVF			
		00	01	11	10
S(1) / S(0)	00	0	1	1	0
	01	0	0	1	1
	11	1	1	0	0
	10	0	1	1	0

Тогда  $\text{SN}(1) = \overline{\text{COUNT}} S(0) \vee S(1) S(0)$ ,  
а  $\text{SN}(0) = \text{DLY\_OVF} S(1) \vee \text{COUNT} \overline{S(1)} S(0) \vee \overline{\text{COUNT}} S(1) S(0)$ .

## Задание 2.

Разработайте текстовое описание модуля в соответствии с полученными функциями DLY\_EN, CNT, SN(0), SN(1)

Код программы приведен в листинге 1

## Листинг 1 – Код на VHDL

```
-- Пример модуля подавления дребезга 10 мс.
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
Entity lab2_example IS
PORT (
    RST: IN STD_LOGIC; --Системный сигнал сброса
    CLK: IN STD_LOGIC; --Сигнал синхронизации
    COUNT: IN STD_LOGIC; --Сигнал кнопки с дребезгом
    CNT: OUT STD_LOGIC --Сигнал кнопки, очищенный от дребезга
);
END lab2_example;
ARCHITECTURE behavioral OF lab2_example IS
-- Кодируем состояния в соответствии с вариантом
    CONSTANT STATE0: STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0) := "11";
    CONSTANT STATE1: STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0) := "00";
    CONSTANT STATE2: STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0) := "01";
    CONSTANT STATE3: STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0) := "10";
-- Состояние автомата в момент времени t
    SIGNAL S: STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
-- Состояние автомата в момент времени t+1
    SIGNAL SN: STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
    SIGNAL COUNTER: integer; -- Счетчик 2^20
    SIGNAL DLY_OVF: STD_LOGIC; -- Сигнал "Завершение счета"
    SIGNAL DLY_EN: STD_LOGIC; -- Сигнал разрешения работы счетчика
BEGIN
-- Память состояний
    FSM_STATE_inst: PROCESS (CLK)
    BEGIN
        IF (CLK='1' and CLK'event) THEN
            IF (RST='1') THEN
                S <= STATE0;
            ELSE
                S <= SN;
            END IF;
        END IF;
    END IF;
```

```

        END PROCESS;
-- Комбинационная схема для выработки сигналов CNT и DLY_EN (по
индивидуальному варианту)
        CNT <= not S(1);
        DLY_EN <= not S(0);
--Комбинационные схемы для определения следующего состояния (по
индивидуальному варианту)
        SN(0) <= (DLY_OVF and S(1)) or (COUNT and not S(1) and S(0))
            or (not COUNT and S(1) and S(0));
        SN(1) <= (not COUNT and S(0)) or (S(1) and S(0));
-- Описание счетчика
        COUNTER_inst: PROCESS (CLK)
        BEGIN
            IF (CLK='1' and CLK'event) THEN
                IF (RST='1' or DLY_EN = 0) THEN
                    COUNTER <= 0;
                ELSE
                    COUNTER <= COUNTER + 1;
                END IF;
            END IF;
        END PROCESS;
        DLY_OVF <= '1' WHEN COUNTER = 2**20-1 ELSE '0'; --Длительность
задержки
END Behavioral;

```

### Задание 3

В интегрированном редакторе тестов САПР Xilinx ISE разработать тест для полученного устройства и выполнить моделирование его работы в симуляторе Modelsim. На рисунке 4 показаны входные исходные для теста в графическом представлении.

 


Рисунок 4 – Исходные данные теста

Результаты теста показаны на рисунке 5.

 


Рисунок 5 – Результаты теста

Как видно из результатов теста – устройство работает корректно.

## Задание 4

Разработать устройство управления, принимающее 16-разрядное информационное слово  $Q[0..15]$  и управляющее их последовательной выдачей по шине  $D[0..3]$  на декодер 7-сегментных индикаторов. Исходный код модуля представлен в листинге 2

Листинг 2 – Настройка управляющего модуля

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_arith.ALL;
ENTITY Seven_Segment_Driver IS
    PORT(
        CLK : IN std_logic;
        CLK_DIV : IN std_logic;
        Q : IN std_logic_vector(15 DOWNTO 0);
        RST : IN std_logic;
        D : OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
        A : OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0));
END ENTITY Seven_Segment_Driver;
ARCHITECTURE Struct OF Seven_Segment_Driver IS
    --Internal Anode
    SIGNAL A_int : std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
BEGIN
    --Output Anode
    A <= A_int;
    A_drive: PROCESS (CLK, RST)
    BEGIN
        IF (RST = '1') THEN
            A_int <= "1110";
```

```

        ELSIF (CLK'EVENT AND CLK='1') THEN
            IF (CLK_DIV='1') THEN
                A_int(3) <=A_int(2);
                A_int(2) <=A_int(1);
                A_int(1) <=A_int(0);
                A_int(0) <=A_int(3);
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS A_drive;

D(0) <= (Q(0) AND NOT(A_int(0)))
        OR (Q(4) AND NOT(A_int(1)))
        OR (Q(8) AND NOT(A_int(2)))
        OR (Q(12) AND NOT(A_int(3)));
D(1) <= (Q(1) AND NOT(A_int(0)))
        OR (Q(5) AND NOT(A_int(1)))
        OR (Q(9) AND NOT(A_int(2)))
        OR (Q(13) AND NOT(A_int(3)));
D(2) <= (Q(2) AND NOT(A_int(0)))
        OR (Q(6) AND NOT(A_int(1)))
        OR (Q(10) AND NOT(A_int(2)))
        OR (Q(14) AND NOT(A_int(3)));
D(3) <= (Q(3) AND NOT(A_int(0)))
        OR (Q(7) AND NOT(A_int(1)))
        OR (Q(11) AND NOT(A_int(2)))
        OR (Q(15) AND NOT(A_int(3)));
END ARCHITECTURE Struct;

```

На рисунках 6 – 8 показаны временные диаграммы, полученные при тестировании данного модуля.



 


Рисунок 6 – Создание теста

 


Рисунок 7 – Результаты теста

 


Рисунок 8 – Результаты теста

## Задние 5

Разработать поведенческое VHDL описание схемы преобразования четырехразрядного информационного кода  $D[0..3]$  в код активизации 7-сегментного индикатора  $LED[0..7]$ . Исходный код представлен в листинге 3

Листинг 3 – Настройка семисегментного модуля

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

ENTITY led_decode IS
PORT (
    DH: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
    SEG_DATA: OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)
);
END led_decode;

ARCHITECTURE Behavioral OF led_decode IS
BEGIN
    PROCESS (DH)
    BEGIN
        CASE DH IS
            WHEN "0000" => SEG_DATA <= "10000001";
            WHEN "0001" => SEG_DATA <= "11001111";
            WHEN "0010" => SEG_DATA <= "10010010";
            WHEN "0011" => SEG_DATA <= "10000110";
            WHEN "0100" => SEG_DATA <= "11001100";
            WHEN "0101" => SEG_DATA <= "10100100";
            WHEN "0110" => SEG_DATA <= "10100000";
            WHEN "0111" => SEG_DATA <= "10001111";
            WHEN "1000" => SEG_DATA <= "10000000";
            WHEN "1001" => SEG_DATA <= "10000100";
            WHEN "1010" => SEG_DATA <= "10001000";
            WHEN "1011" => SEG_DATA <= "11100000";
            WHEN "1100" => SEG_DATA <= "10110001";
            WHEN "1101" => SEG_DATA <= "11000010";
            WHEN "1110" => SEG_DATA <= "10110000";
```

```

        WHEN "1111" => SEG_DATA <= "10111000";
        WHEN OTHERS => NULL;
    END CASE;
END PROCESS;
END Behavioral;

```

## Задание 6

В редакторе схем САПР ISE добавить описание основного модуля. Исходный код представлен в листинге 4

Листинг 4 – Настройка главного модуля

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

ENTITY main IS
    PORT ( CLK : IN std_logic;
          COUNT : IN std_logic;
          RESET : IN std_logic;
          A : OUT std_logic_vector (3 DOWNTO 0);
          LED : OUT std_logic_vector (7 DOWNTO 0));
END main;

ARCHITECTURE Behavioral OF main IS
    COMPONENT Seven_Segment_Driver
    PORT (
        CLK : IN std_logic;
        CLK_DIV : IN std_logic;
        RST : IN std_logic;
        Q : IN std_logic_vector (15 DOWNTO 0);
        D : OUT std_logic_vector (3 DOWNTO 0);
        A : OUT std_logic_vector (3 DOWNTO 0)
    );
    END COMPONENT;

    COMPONENT led_decode

```

```

        PORT ( DH : IN std_logic_vector (3 DOWNT0 0);
              SEG_DATA : OUT std_logic_vector (7 DOWNT0 0));
END COMPONENT;

COMPONENT lab2_example
    PORT ( RST : IN std_logic;
          CLK : IN std_logic;
          COUNT : IN std_logic;
          CNT : OUT std_logic);
END COMPONENT;

SIGNAL CNT_int,CNT_ff,CNT_RISE:std_logic;
SIGNAL COUNTER: integer;
SIGNAL COUNTER_OVF: std_logic;
-- Main counter
SIGNAL MAIN_COUNTER: std_logic_vector(15 DOWNT0 0);
SIGNAL D_int : std_logic_vector(3 DOWNT0 0);
BEGIN
    ssd_inst : Seven_Segment_Driver
    PORT MAP (CLK=>CLK,
              CLK_DIV=> COUNTER_OVF,
              Q(15 DOWNT0 0)=>MAIN_COUNTER,
              RST=>RESET,
              D(3 DOWNT0 0)=>D_INT,
              A(3 DOWNT0 0)=>A
    );

    led_decode_inst : led_decode
    PORT MAP (DH(3 DOWNT0 0)=>D_INT,
              SEG_DATA(7 DOWNT0 0)=>LED
    );

lab2_example_inst : lab2_example
    PORT MAP (CLK=>CLK,
              COUNT=>COUNT,
              RST=>RESET,
              CNT=>CNT_int);
-- Описание делителя частоты
COUNTER_inst: PROCESS (CLK)

```

```

BEGIN
    IF (CLK='1' and CLK'event) THEN
        IF (RESET='1' or COUNTER_OVF='1') THEN
            COUNTER <= 0;
        ELSE
            COUNTER <= COUNTER + 1;
        END IF;
    END IF;
END PROCESS;
COUNTER_OVF <= '1' WHEN COUNTER = 2**16 ELSE '0';

--Детектор фронта сигнала CNT
CNT_RISE <= '1' WHEN CNT_int='1' and CNT_ff='0' ELSE '0';
CNT_ff_inst: PROCESS (CLK)
BEGIN
    IF (CLK='1' and CLK'event) THEN
        IF (RESET='1') THEN
            CNT_ff <= '0';
        ELSE
            CNT_ff <= CNT_int;
        END IF;
    END IF;
END PROCESS;

--Основной счетчик
MAIN_COUNTER_inst: PROCESS (CLK)
BEGIN
    IF (CLK='1' and CLK'event) THEN
        IF (RESET='1') THEN
            MAIN_COUNTER <= (others => '0');
        ELSIF (CNT_RISE = '1') THEN
            MAIN_COUNTER <= MAIN_COUNTER + 1;
        END IF;
    END IF;
END PROCESS;
END BEHAVIORAL;

```

## Задание 7

В программе Xilinx PACE создать файл ограничений \*.ucf или добавьте в проект имеющийся main\_xc3s200.ucf. Исходный код представлен в листинге 5

Листинг 5 – Настройка портов

```
#PACE: Start of Constraints generated by PACE

#PACE: Start of PACE I/O Pin Assignments
NET "A<0>" LOC = "D14" ;
NET "A<1>" LOC = "G14" ;
NET "A<2>" LOC = "F14" ;
NET "A<3>" LOC = "E13" ;
NET "CLK" LOC = "T9" ;
NET "COUNT" LOC = "M13" ;
NET "LED<0>" LOC = "N16" ;
NET "LED<1>" LOC = "F13" ;
NET "LED<2>" LOC = "R16" ;
NET "LED<3>" LOC = "P15" ;
NET "LED<4>" LOC = "N15" ;
NET "LED<5>" LOC = "G13" ;
NET "LED<6>" LOC = "E14" ;
NET "LED<7>" LOC = "P16" ;
NET "RESET" LOC = "L14" ;

#PACE: Start of PACE Area Constraints

#PACE: Start of PACE Prohibit Constraints

#PACE: End of Constraints generated by PACE
```

## Задание 8-9

В САПР ISE выполнить автоматический синтез технологической схемы, размещение и трассировку полученного устройства на кристалле Spartan XC3S 500E, генерировать файл конфигурации ПЛИС (\*.bin). Выполнить программирование макетной ПЛИС Spartan3 отладочного набора Nexys2. Провести тестирование разработанного устройства. Тестирование было проведено успешно,

устройство инкрементировало значение счетчика выводимого на дисплей по нажатию на кнопку, при этом отфильтровывая дребезг.

## **Вывод**

Были закреплены на практике знания полученных при изучении методики проектирования цифровых устройств на основе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). Были получены знания и навыки разработки устройства для подавления дребезга и работы с 7-сегментным индикатором (с применением динамической индикации).